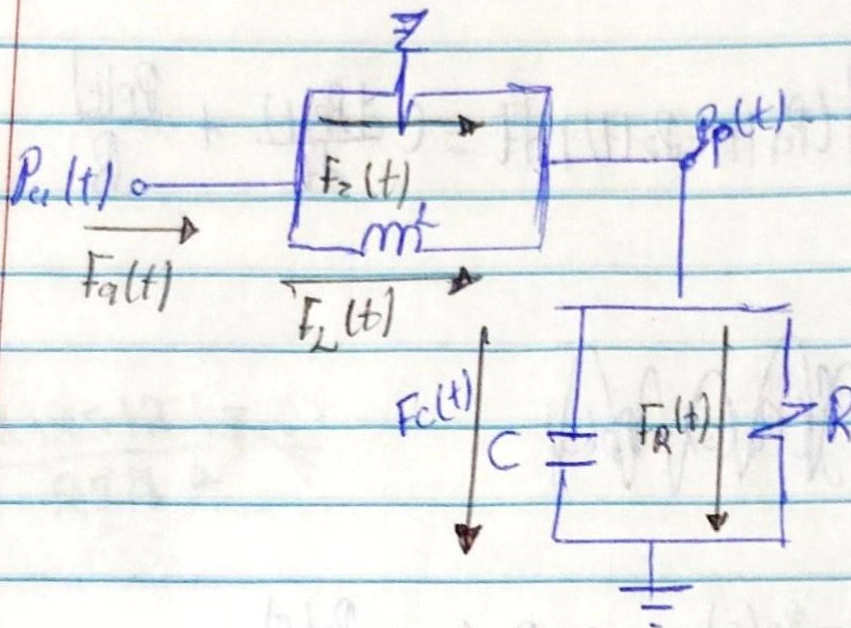


10/10/25

Práctica 5.4º Sistema cardiovascular



Ec. Principal

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L} \int (P_a(t) - P_p(t)) dt$$

$$F_c(t) = C \frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

* Se sustituye en la ec. Principal

Procedimento algebrico

$$\frac{P_a(t)}{Z} = \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int (P_a(t) - P_p(t)) dt = C \frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} = \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{LS} = C s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{CS}{1} \cdot \frac{LSR + ZR + LSZ}{LSZR}$$

F. Transfer

$$\frac{P_a(s)}{Z} = \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{LS} = C s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$RZS + RZ$$

$$\frac{1}{R} \cdot \frac{RZS + RZ}{1 + ZLS} = \frac{RZS + RZ}{RZLS}$$

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{LS} \right) P_a(s) = \left(CS + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{LS} \right) P_p(s)$$


$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{LS} \right) P_a(s) = \left(\frac{LSR + ZR + LSZ + 1}{CSZR} \right) P_p(s)$$

$$\frac{RLS + RZ}{CLZS^2 + (LZ + RL)S + RZ}$$

función de transferencia

Error en estado estacionario
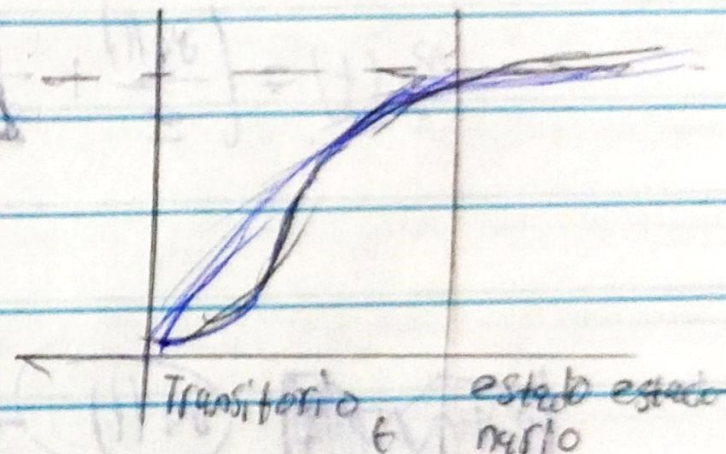
$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_e(s) \left[1 - \frac{P_p(s)}{P_e(s)} \right]$$



$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[1 - \frac{RLS^0 + RZ}{CLZS^2 + (LZ + RL)S + RZ} \right]$$

$$= 1 - \frac{RZ}{RZ} = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto $q = CRZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad b = 2Z + RL \quad c = CRZ$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(1Z + RL) \pm \sqrt{(1Z + RL)^2 - 4CRZ^2}}{2CRZ} = \frac{(-) \pm (-)}{+}$$

El sistema tiene una respuesta estable porque $\text{Re} \lambda_{1,2} < 0$

Ecuaciones integro-diferenciales

$$P(t) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z} \right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int (P_a(t) - P(t)) dt - \frac{C dP(t)}{dt}$$

$$P(t) = \left(\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int (P_a(t) - P(t)) dt - \frac{C dP(t)}{dt} \right) \frac{ZR}{Z+R}$$

